


Componenti del Datapath e Modello FSMD

Dal libro di testo:
Fummi, Lora, Sami, Silvano, *Progettazione Digitale*, 3 ed., McGraw-Hill

Codice disponibile:
<https://www.mheducation.it/>


Registri

Registro paralelo/paralelo

 


```
module RegistroParaleloParalelo #( parameter N = 8)(  
    input [N-1:0] D,  
    input clock,  
    output [N-1:0] Q);  
    reg [N-1:0] dato = 8'b00000000;  
    assign Q = dato;  
    always @(posedge clock) begin  
        dato = D;  
    end  
endmodule
```

Registro seriale/seriale

 

```
module RegistroSerialeSeriale (input IO, input clock,
output O);
    parameter N = 8; reg [N-1:0] dato = 8'b00000000;
    assign O = dato[0];
    always @(posedge clock) begin
        dato = {IO, dato[N-1:1]};
    end
endmodule
```


Registro parallelo/seriale

 

```
module RegistroParalleloSeriale #(parameter N=8)(  
    input PS, input IO, input [N-1:0] D, input clock,  
    output [N-1:0] Q, output O);  
    reg [N-1:0] dato = 8'b00000000;  
    assign Q = dato;  
    assign O = dato[0];  
    always @(posedge clock) begin  
        if(PS) dato = D;  
        else dato = {IO, dato[N-1:1]};  
    end  
endmodule
```


Unità Funzionali

Multiplexer

 

```
module Multiplexer #(parameter N = 8) (  
    input [1:0] S, input [N-1:0] A3, input [N-1:0] A2,  
    input [N-1:0] A1, input [N-1:0] A0,  
    output reg [N-1:0] O);  
    always @(A3, A2, A1, A0, S) begin  
        case(S)  
            2'b00: O = A0;  
            2'b01: O = A1;  
            2'b10: O = A2;  
            2'b11: O = A3;  
            default: O = 8'b00000000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

Demultiplexer

 

```
module Demultiplexer #(parameter N = 8) (  
    input [1:0] S, input [N-1:0] A,  
    output reg [N-1:0] O3, output reg [N-1:0] O2,  
    output reg [N-1:0] O1, output reg [N-1:0] O0);
```

```
always @(S, A) begin
```

```
    case(S)
```

```
        2'b00: begin
```

```
            O0 = A; O1 = 0; O2 = 0; O3 = 0;
```

```
        end
```

```
        2'b01: begin
```

```
            O1 = A; O0 = 0; O2 = 0; O3 = 0;
```

```
        end
```

```
        2'b10: begin
```

```
            O2 = A; O0 = 0; O1 = 0; O3 = 0;
```

```
        end
```

```
        2'b11: begin
```

```
            O3 = A; O0 = 0; O1 = 0; O2 = 0;
```


```
        end
```

```
    endcase
```

```
end
```


```
endmodule
```


Decoder

 

```
module Decoder #(parameter N = 8)(  
    input [N-1:0] A, output reg [(2**N)-1:0] O);  
    integer i;  
    always @(A)  
    begin  
        for(i = 0; i < (2**N); i = i + 1) begin  
            if(i == A) O[i] = 1'b1;  
            else O[i] = 1'b0;  
        end  
    end  
endmodule
```


Shifter

 

```
module Shifter #(parameter N = 8)
(input DS, input [N-1:0] A, input IO,
output reg [N-1:0] O);
    always @(A, IO) begin
        if(DS) O = {IO, A[N-1:1]};
        else O = {A[N-2:0], IO};
    end
endmodule
```


Unità aritmetiche

Somatore

 

```
module Sommatore #(parameter N = 8)(  
  input [N-1:0] A, input [N-1:0] B,  
  output [N-1:0] O);  
  assign O = A + B;  
endmodule
```


Moltiplicatore

 

```
module Moltiplicatore #(parameter N = 8)(  
  input [N-1:0] A, input [N-1:0] B,  
  output [(N**2)-1:0] O);  
  assign O = A * B;  
endmodule
```


Unità Logiche

And

 

```
module And #(parameter N = 8)(  
  input [N-1:0] A, input [N-1:0] B,  
  output reg [N-1:0] O);  
  integer i;  
  always @(A, B) begin  
    for(i = 0; i < N; i = i + 1) begin  
      O[i] = A[i] & B[i];  
    end  
  end  
endmodule
```


Not

 


```
module Not #(parameter N = 8)(  
  input [N-1:0] A  
  output reg [N-1:0] O);  
  integer i;  
  always @(A) begin  
    for(i = 0; i < N; i = i + 1) begin  
      O[i] = ~A[i];  
    end  
  end  
endmodule
```


Altri operatori logici


- Or

 


- Nand

 


- Nor

 

- Xor

 


- XNor

 

Operatori Confronto

Operatori di confronto

 

```
module Maggiore #(parameter N = 8)(  
    input [N-1:0] A, input [N-1:0] B,  
    output reg O);  
  
    always @(A, B) begin  
        if( A > B ) O = 1'b1;  
        else O = 1'b0;  
    end  
endmodule
```

Datapath in Verilog

Libreria di componenti

- Registri
 - Registro parallelo/parallelo
 - Registro parallelo/seriale
 - Registro seriale/seriale
- Unità funzionali
 - Multiplexer
 - Demultiplexer
 - Decoder
 - Shifter
- Aritmetiche
 - Sommatore
 - Moltiplicatore
- Logiche
 - Not
 - And, Or
 - Nand, Nor
 - Xor, Xnor
- Confronto
 - Maggiore
 - Maggiore o uguale
 - Minore
 - Minore o uguale
 - Uguale
 - Diverso

Esempio: ALU

```
module Opposto #(parameter N = 8)(  
    input [N-1:0] operando,  
    output [N-1:0] risultato);  
    assign risultato = -operando;  
endmodule
```

```
module ALU #(parameter N = 8)(  
    input clock,  
    input [N-1:0] op1,  
    input [N-1:0] op2,  
    input stored,  
    input [1:0] oper,  
    output [N-1:0] O);  
  
    wire [N-1:0] acc, sel, t1, t2, t3, t4, t5, out;  
    wire s1, s2;  
  
    RegistroParalleloParallelo registro(out, clock, acc);  
    Multiplexer2 mux1(stored, acc, op2, sel);  
    Multiplexer2 mux2(s1, op1, sel, t3);  
    Multiplexer2 mux3(s2, op1, sel, t4);  
    Multiplexer mux4(oper, t4, t3, t2, t1, out);  
    Sommatore sum1(op1, sel, t1);  
    Opposto opp1(sel, t5);  
    Sommatore sum2(op1, t5, t2);  
    Maggiore mag(op1, sel, s1);  
    Minore min(op1, sel, s2);  
  
    assign O = out;  
endmodule
```

Esempio: ALU Behavioral

```
module ALU_behav #(parameter N = 8)(
    input clock,
    input [N-1:0] op1,
    input [N-1:0] op2,
    input stored,
    input [1:0] oper,
    output [N-1:0] O);

    reg [N-1:0] acc, sel, out;

    always @(stored, acc, op2) begin
        if(stored) sel = acc;
        else sel = op2;
    end

    always @(posedge clock) begin
        if(clock) acc = out;
    end

    ...
```

```
...

    assign O = out;

    always @(op1, sel, oper) begin
        case(oper)
            2'b00:
                out = op1 + sel;
            2'b01:
                out = op1 - sel;
            2'b10:
                if(op1 > sel) out = op1;
                else out = sel;
            2'b11:
                if(op1 < sel) out = op1;
                else out = sel;
        endcase
    end
endmodule
```

Controllore e Datapath

Semaforo temporizzato in Verilog

```
module SemaforoTemporizzato(  
    input rst, clk, trafficons, trafficoeo,  
    output reg lucens, luceeo);  
  
    reg [1:0] stato = 2'b00;  
    reg [1:0] stato_prossimo = 2'b00;  
    reg inizio = 1'b0, fine = 1'b0;  
    reg [3:0] registro = 3'b000;  
  
    always @(clk) begin : UPDATE  
        if(rst) stato = 2'b00;  
        else stato = stato_prossimo;  
    end
```

```
    always @(clk) begin : DATAPATH  
        if(inizio) begin  
            registro = 3'b000;  
            fine = 1'b0;  
        end else begin  
            if(registro < 3'b111) begin  
                registro = registro + 1'b1;  
                fine = 1'b0;  
            end  
            else begin  
                fine = 1'b1;  
            end  
        end  
    end
```

Semaforo temporizzato

```
always @(stato, trafficons, trafficoo, fine) begin : FSM
    case(stato)
        2'b00:
            if(~trafficons && trafficoo) begin
                lucens = 1'b1; luceeo = 1'b0; inizio = 1'b1;
                stato_prossimo = 2'b10;
            end else begin
                lucens = 1'b1; luceeo = 1'b0;
                stato_prossimo = 2'b00;
            end
        2'b01:
            if(~trafficons) begin
                lucens = 1'b0; luceeo = 1'b1;
                stato_prossimo = 2'b01;
            end else begin
                lucens = 1'b0; luceeo = 1'b1; inizio = 1'b1;
                stato_prossimo = 2'b11;
            end
        ...
    endcase
end
```

```
2'b10:
    begin inizio = 1'b0;
    if(trafficons) begin
        lucens = 1'b1; luceeo = 1'b0;
        stato_prossimo = 2'b00;
    end
    else if(fine) begin
        lucens = 1'b0; luceeo = 1'b1;
        stato_prossimo = 2'b01;
    end else begin
        lucens = 1'b1; luceeo = 1'b0;
        stato_prossimo = 2'b10;
    end end
2'b11:
    begin inizio = 1'b0;
    if(fine) begin
        lucens = 1'b1; luceeo = 1'b0;
        stato_prossimo = 2'b00;
    end else begin
        lucens = 1'b0; luceeo = 1'b1;
        stato_prossimo = 2'b11;
    end end
endcase
end
```